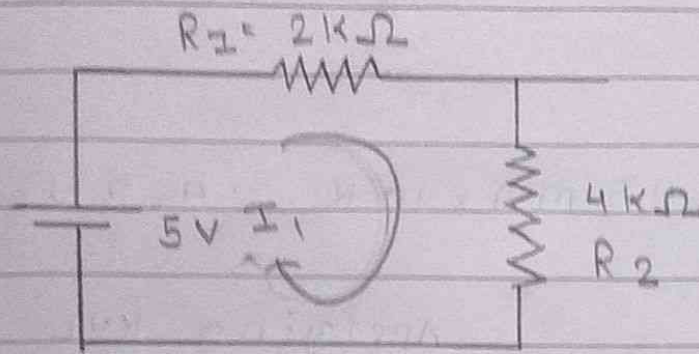


1)



Applying KVL -

$$5 - 2 \times 10^3 I_1 - 4 \times 10^3 I_1 = 0$$


$$5 = 6 \times 10^3 I_1$$

$$I_1 = \frac{5}{6} \text{ mA} = 0.83 \text{ mA}$$

$$\therefore V_{R1} = I_1 R_1 = 0.83 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 = 1.66 \text{ V}$$

$$\therefore V_{R2} = 3.32 \text{ V}$$

2)

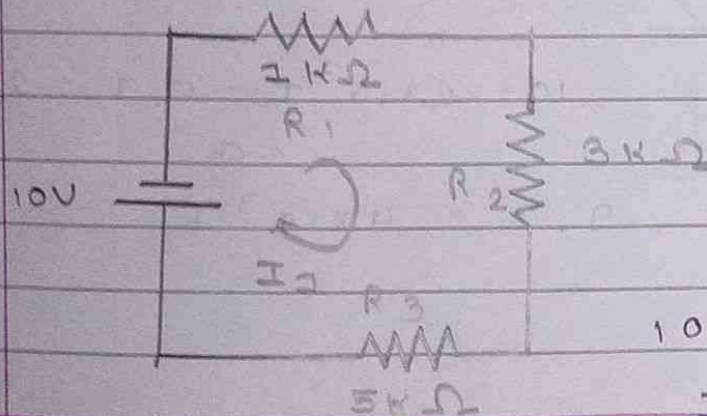

Applying KVL -

$$10 - 1 \times 10^3 I_1 - 3 \times 10^3 I_1 - 5 \times 10^3 I_1 = 0$$

$$10 = 9 \times 10^3 I_1$$


$$I_1 = 1.1 \text{ mA}$$

$$V_{R1} = 1 \times 10^3 \times 1.1 \times 10^{-3} = 1.1 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 3 \times 10^3 \times 1.1 \times 10^{-3} = 3.3 \text{ V}$$

$$V_{R3} = 5 \times 10^3 \times 1.1 \times 10^{-3} = 5.5 \text{ V}$$

3 >

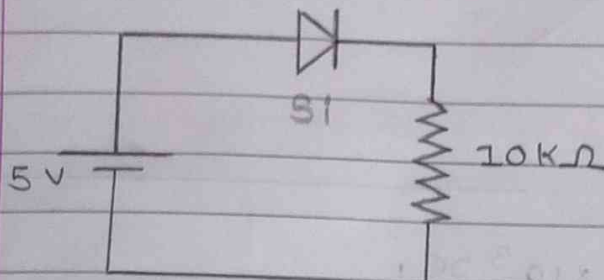

Applying KVL

$$5 - 0.7 - 10 \times 10^3 I_D = 0$$


$$4.3 = 10 \times 10^3 I_D$$

$$I_D = 0.43 \text{ mA}$$

$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

$$V_R = I_D R_1 = 0.43 \text{ mA} \times 10 \text{ k} = 4.3 \text{ V}$$

4 >

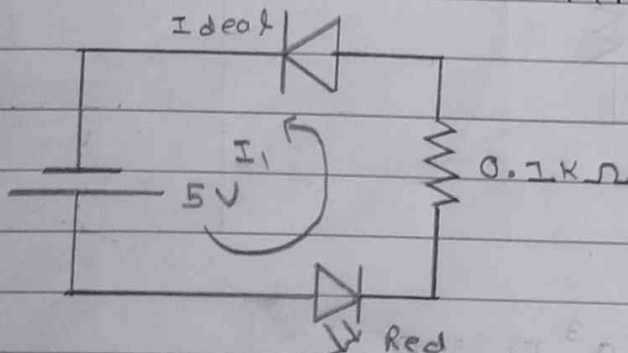

Applying KVL

$$5 - 1.8 - 0.1 \times 10^3 I = 0$$

$$3.2 = 0.1 \times 10^3 I$$


$$I = 32 \text{ mA}$$

$$V_D = 0 \text{ V } (\because \text{Diode is Ideal})$$

$$V_{LED} = 1.8 \text{ V}$$

$$V_R = I R_1 = 0.1 \times 10^3 \times 32 \times 10^{-3} = 3.2 \text{ V}$$

5 >

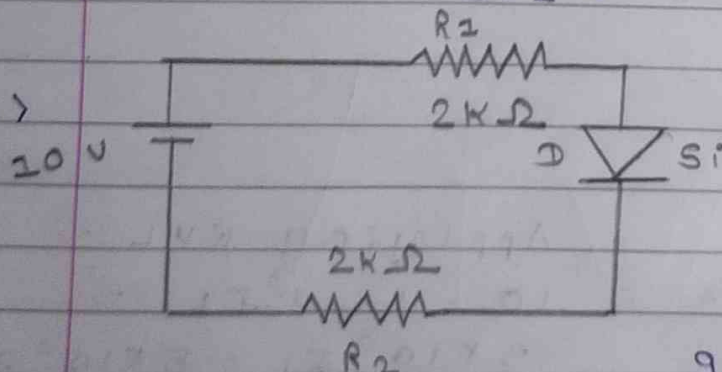

Applying KVL

$$10 - 2 \times 10^3 I - 0.7 - 2 \times 10^3 I = 0$$


$$9.3 = 4 \times 10^3 I$$

$$I = 2.325 \text{ mA}$$

$$V_{R1} = V_{R2} = 2.325 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 = 4.65 \text{ V}$$

$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

6>

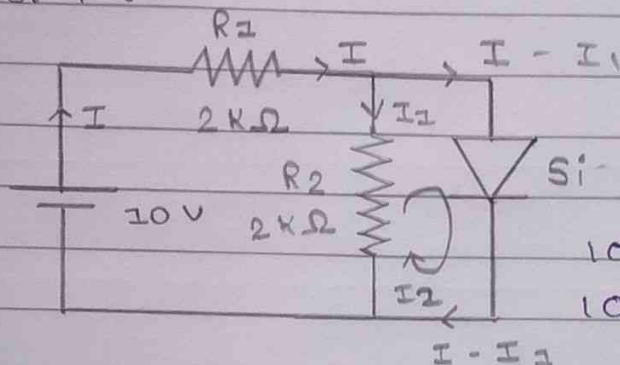

Applying KVL

$$10 - 2 \times 10^3 I - 2 \times 10^3 I_1 = 0$$

$$10 - 2 \times 10^3 (I - I_1) = 0$$

$$I - I_1 = 10 \text{ mA} = 5 \text{ mA} \quad \text{--- (1)}$$

$$-0.7 - 2 \times 10^3 (I - I_1) = 0$$

$$0.7 = 2 \times 10^3 (I - I_1)$$

$$I - I_1 = 0.35 \text{ mA}$$

$$I_1 = 0.7 \text{ mA} = 0.35 \text{ mA} \quad \text{--- (2)}$$

$$0.7 - 2 \times 10^3 (I - I_1) = 0$$

$$0.7 \text{ mA} = I - I_1$$

$$I - 0.35 = 0.7$$

$$I = 1.05 \text{ mA}$$

$$I_D = 5 \text{ mA} \quad 5 \text{ mA}$$

$$V_{R1} = V - 0.7$$

$$V_{R1} = 10 - 0.7 = 9.3 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 0.7 \text{ V}$$