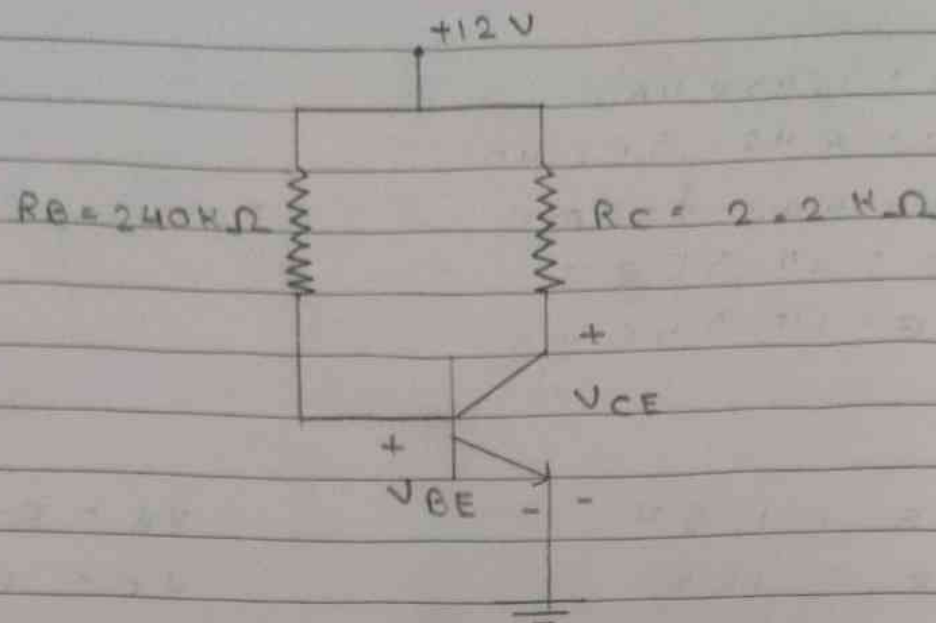


1)



Here, Apply KVL in i/p loop -

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{12 - 0.7}{240\text{ k}} = 47\text{ }\mu\text{A}$$

$$\begin{aligned} \text{Now } I_C &= \beta I_B \\ &= 50 \times 47\text{ }\mu\text{A} \\ &= 2.35\text{ mA} \end{aligned}$$

Now Apply KVL in o/p loop -


$$\begin{aligned} V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} &= 0 \\ V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C \\ &= 12 - (2.35\text{ mA} \times 2.2\text{ k}) \\ &= 12 - 5.17 \\ &= 6.83\text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Now } V_B &= 12 - (240\text{K} \times 47\mu) \\ &= 12 - 11.28 \\ &= 0.72\text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{and } V_C &= 12 - (2.2 \times 2.35) \\ &= 6.83\text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{and } V_{BE} &= V_B - V_E \\ &= -6.11\text{ V}\end{aligned}$$

2)

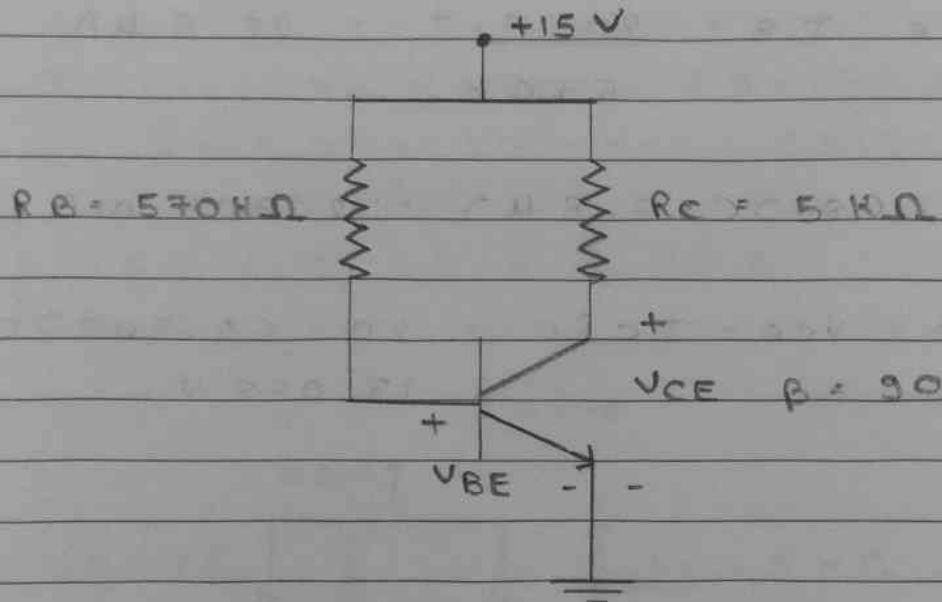


Here Apply KVL

$$I_B = \frac{15 - 0.7}{570\text{K}} = 25\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 90 \times 25\mu\text{A} = 2.25\text{ mA}$$

$$\begin{aligned}V_{CE} &= 15 - (2.25\text{ mA} \times 5\text{K}\Omega) \\ &= 15 - 11.25 = 3.75\text{ V}\end{aligned}$$

3)

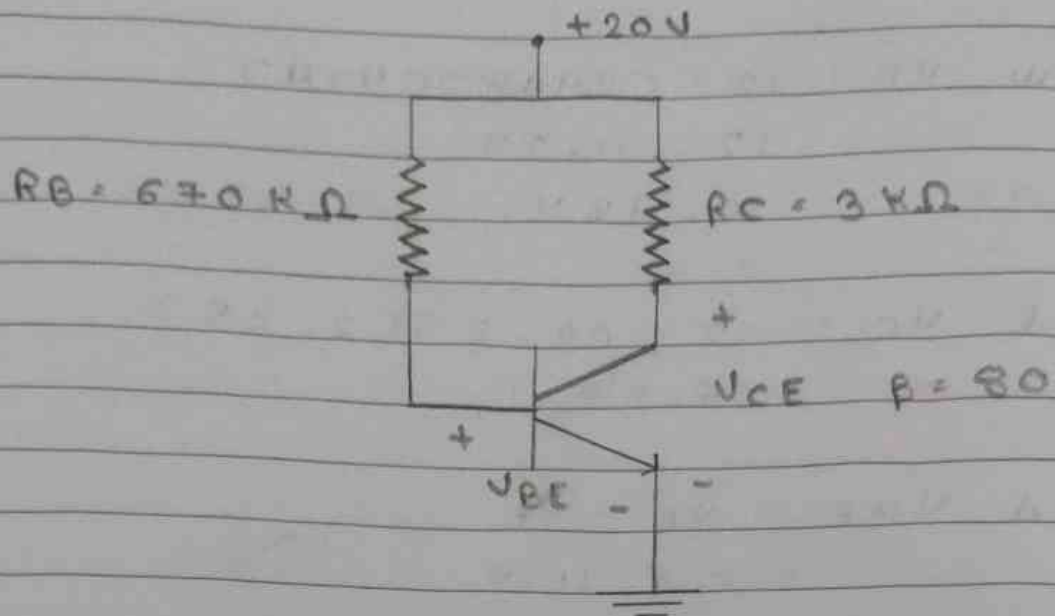


$$\text{Here } I_B = \frac{20 - 0.7}{670 \text{ k}} = 28.8 \mu\text{A}$$

$$I_C = (80)(28.8 \mu\text{A}) = 2.308 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20 - (2.308)(3) = 13.088 \text{ V}$$

4)

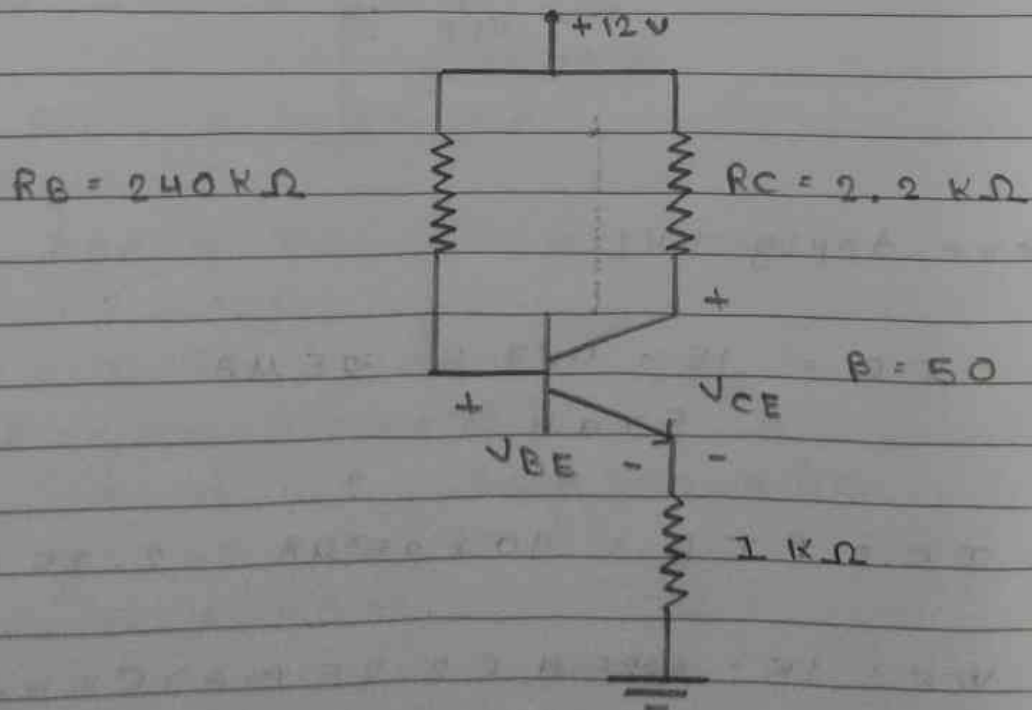

Apply KVL in i/p loop -

$$12 - I_B (240 \text{ K}\Omega) - V_{BE} - I_B (8 + 10 \text{ K}\Omega) = 0$$

$$12 - I_B (240 + 50) - 0.7 = 0$$

$$I_B = 38.83 \mu\text{A}$$

$$\text{Now } I_C = \beta I_B = 50 \times 38.83 \mu\text{A} = 1.9415 \text{ mA}$$

and Apply KVL in o/p loop -


$$12 - I_C (2.2 \text{ K}\Omega) - V_{CE} - (8 + 10) I_B (1 \text{ K}\Omega) = 0$$

$$12 - (1.9415)(2.2) - V_{CE} - (51)(0.0388) = 0$$

$$V_{CE} = 12 - 4.2713 - 1.938$$

$$= 5.7907$$

5)

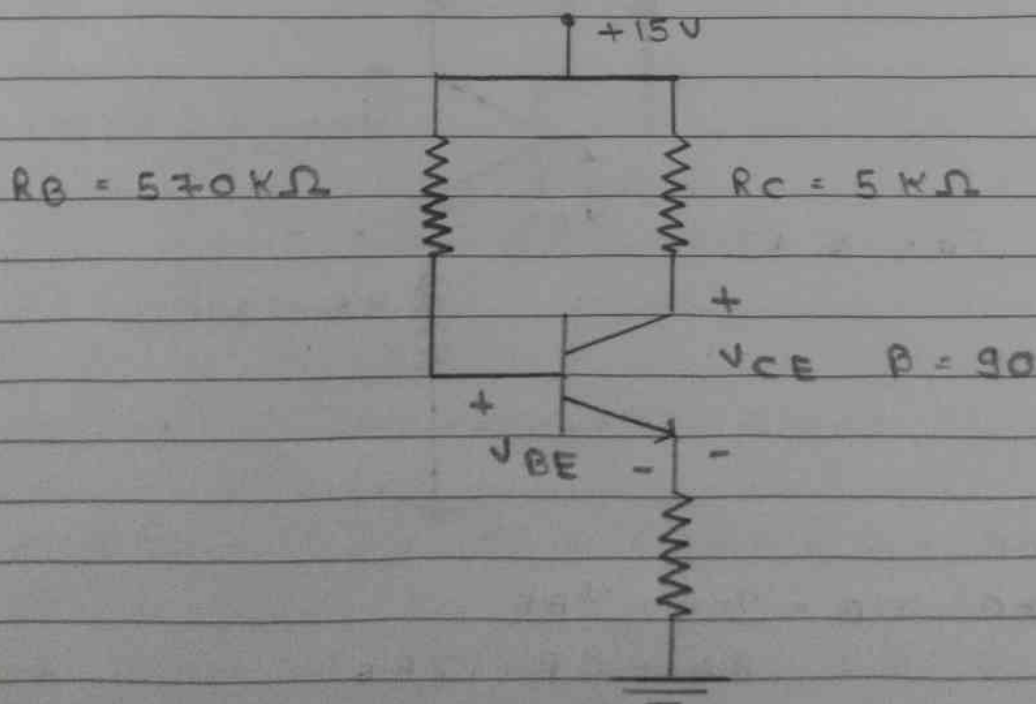

$$\text{Here } I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E}$$

$$= \frac{15 - 0.7}{570 + (90)(2K)}$$

$$= 1.9 \mu A$$


$$I_C = \beta I_B = (90)(1.9 \mu A) = 1.71 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$= 15 - 1.71(5 + 2)$$

$$= 15 - 11.97 = 3.03 \text{ V}$$

6)

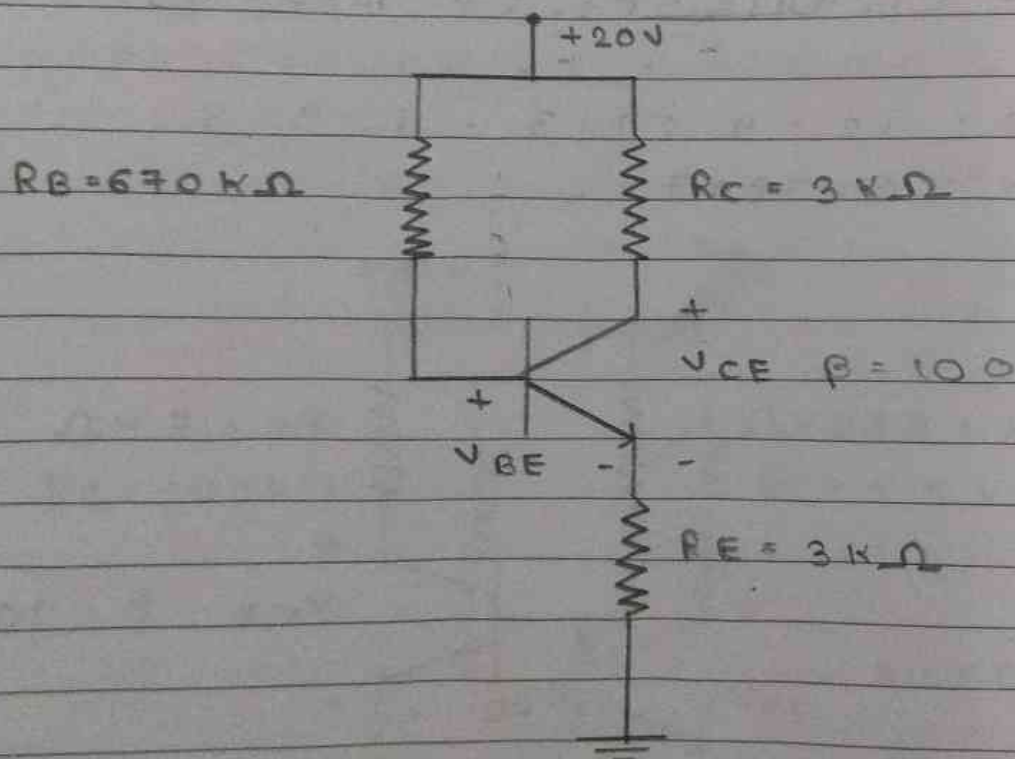

$$\text{Here } I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E}$$

$$= \frac{20 - 0.7}{670K + (100)(3K)}$$

$$= 19.3 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = (100)(19.3 \mu A) = 1.93 \text{ mA}$$


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$= 20 - 1.93(3K + 3K)$$

$$\text{Now } I_C = \beta I_B = 1.989 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} \text{and } V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 20 - (1.989)(66) \\ &= 8.066 \text{ V} \end{aligned}$$

7)

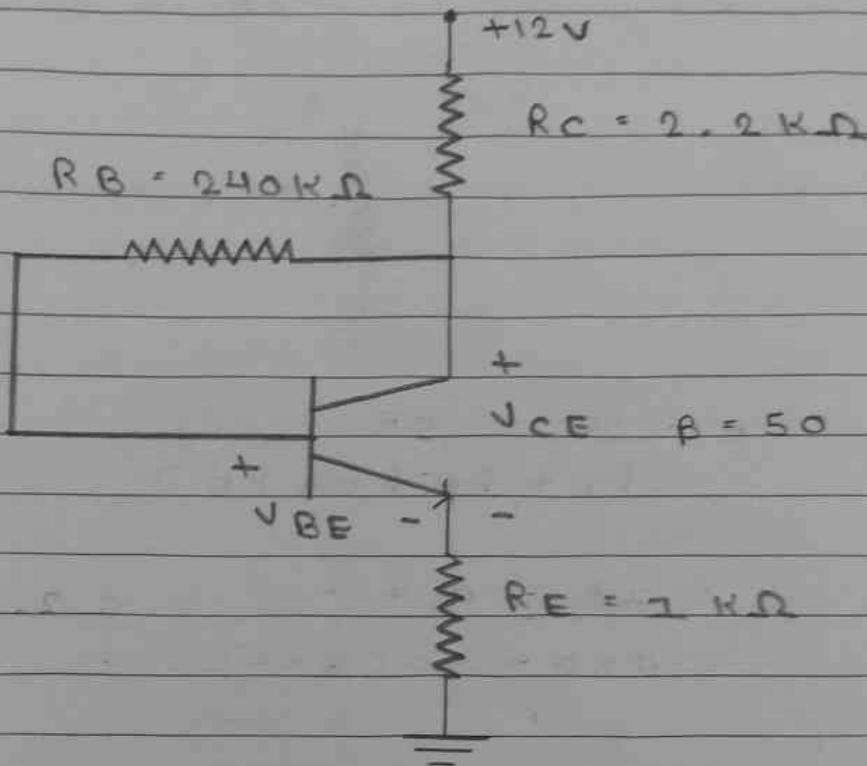

$$\text{Here } I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$$

$$= \frac{12 - 0.7}{240 \text{ k} + 50(2.2 + 1)}$$


$$= 28.25 \mu\text{A}$$

$$= 28.25 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = (50)(28.25 \mu\text{A}) = 1.4125 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} \text{and } V_{CE} &= 12 - (1.4125)(3.2) \\ &= 7.48 \text{ V} \end{aligned}$$

8.)

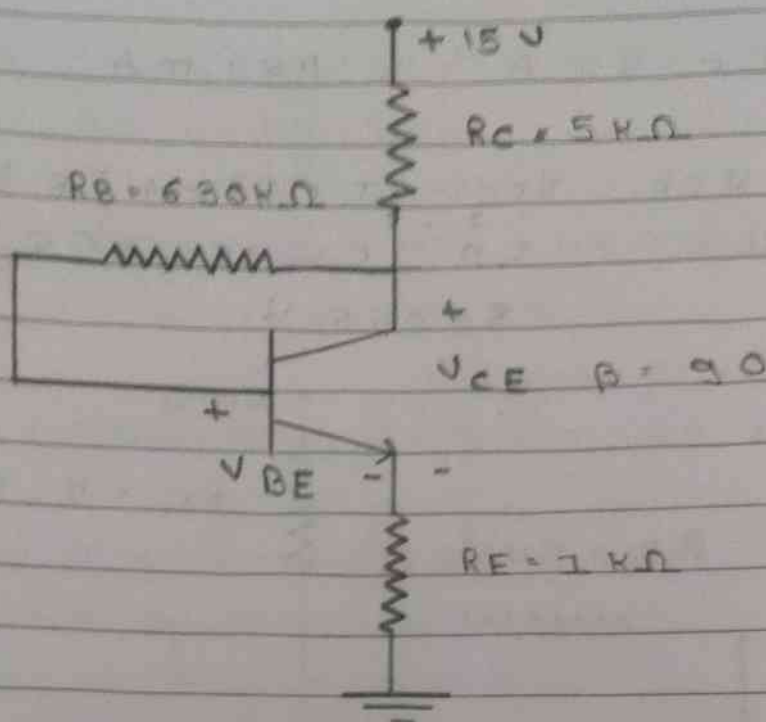

$$\text{Here, } I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_C + R_E}$$

$$= \frac{15 - 0.7}{630 + 90(5 + 1)} = 12.23 \mu A$$


$$\text{Now } I_C = \beta I_B = 90 \times 12.23 = 1.1 \text{ mA}$$

$$\text{and } V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 15 - 1.1(5 + 1) = 8.4 V$$


$$9) \text{ Here, } I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_C + R_E} = \frac{20 - 0.7}{670K + 600K} = 15.19 \mu A$$

$$\text{Now } I_C = \beta I_B = 1.5 \text{ mA}$$
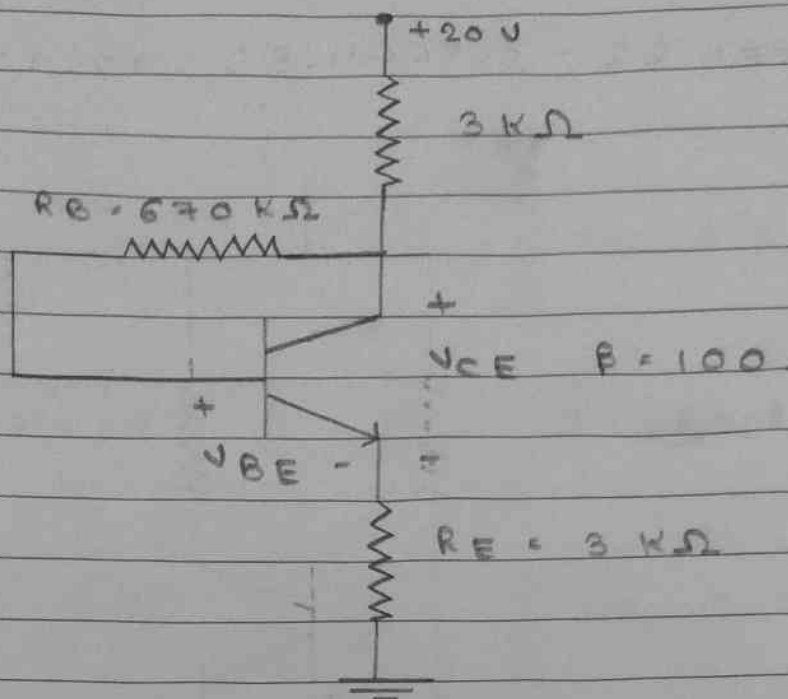
$$\text{and } V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 11 V$$



10)

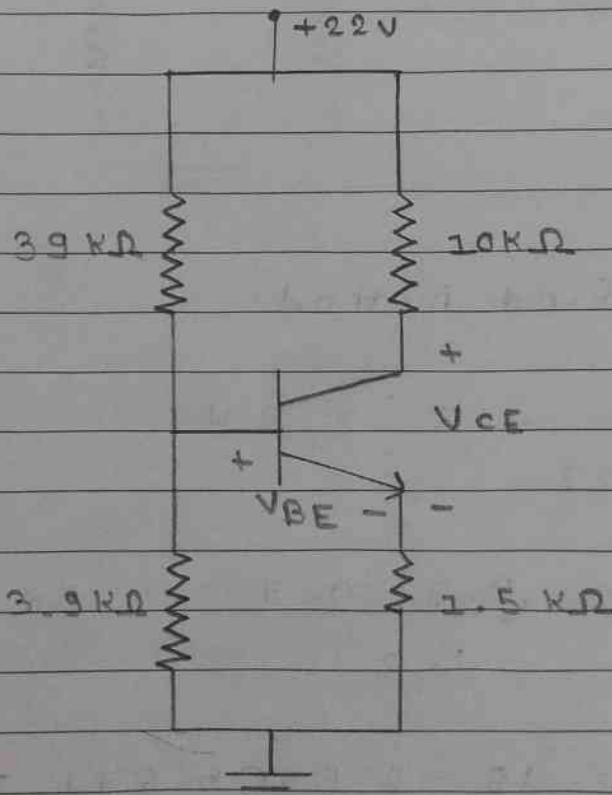


By simplified method - $I_C = \frac{V_2 - V_{BE}}{R_E}$

$$V_2 = \frac{3.9}{39 + 3.9} \cdot 22 = 2V$$

$$I_C = \frac{1.3}{1.5K\Omega} = 0.86mA$$

and $V_{CE} = 22 - 0.86 \times 11.53 = 12.17 \text{ V}$

11)

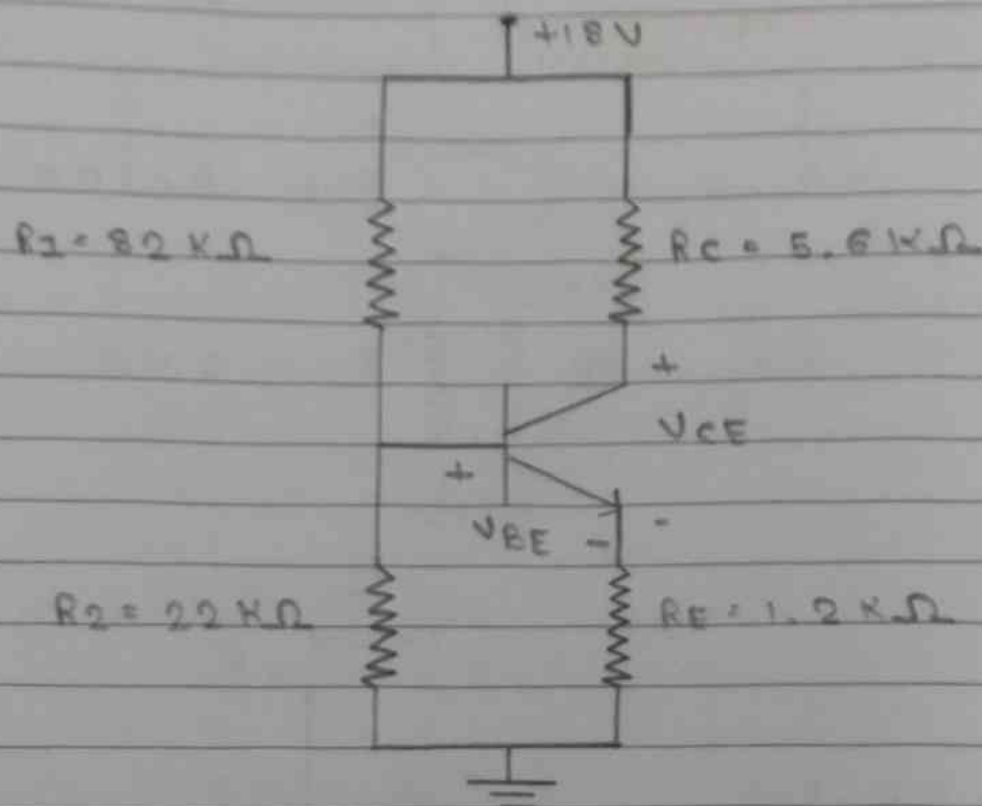


→ By simplified method.

$$V_2 = \frac{822}{82 + 22} \cdot 18 = 3.8 \text{ V}$$

$$\text{Now } I_C = \frac{3.8 - 0.7}{1.2} = 2.58 \text{ mA}$$

$$\text{and } V_{CE} = 18 - 2.58(5.6 + 1.2) = 0.456 \text{ V}$$

12)

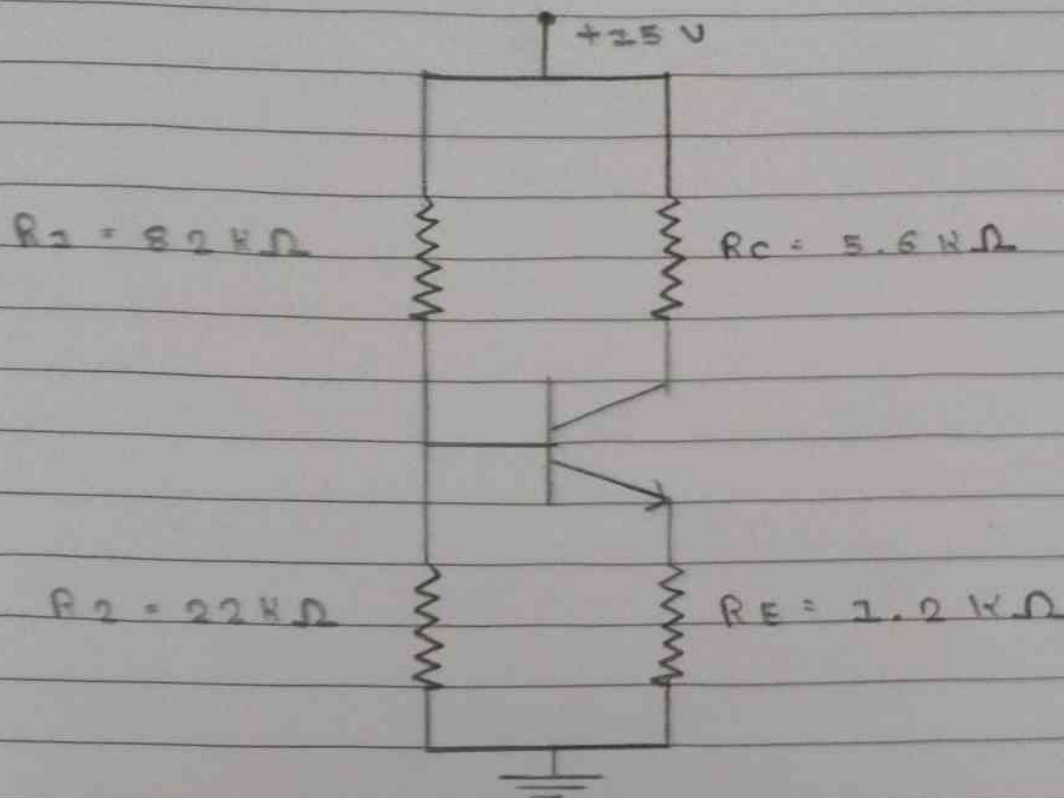

→ By simplified method -

$$V_2 = \frac{22 \times 25}{104} = 3.173 \text{ V}$$

$$\text{Now, } I_C = \frac{3.173 - 0.7}{1.2} = 2.06 \text{ mA}$$

$$\text{and } V_{CE} = 25 - 2.06 \times 5.6 = 14.008 \\ = 0.992 \text{ V}$$